



STA501A13TR

Številka dela: **STA501A13TR**
 Opis izdelka: IC AMP AUDIO PWR POWERSO36
 Status RoHS: Brez svinca / RoHS
 Podatkovni listi: STA501A13TR.pdf

Proizvajalec / znamka: STMicroelectronics
 Iz ladje: Hong Kong
 Način pošiljanja: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

POŠLJI POVPRASEVANJE >

Slika je lahko predstavitev.
 Glejte specifikacije za podrobnosti o izdelku.

Podrobnosti produkta

Številka dela	STA501A13TR	Proizvajalec	STMicroelectronics
Opis	IC AMP AUDIO PWR POWERSO36	Status svobodnega statusa / RoHS	Brez svinca / RoHS
Podatkovni list	STA501A13TR.pdf		
Napetost - oskrba	-	Tip	-
Paket naprave za dobavitelja	PowerSO-36	Serijska	-
Pakiranje	Tape & Reel (TR)	Paket / primer	-
Vrsta izhoda	-	delovna temperatura	0°C ~ 70°C (TA)
Tip montaže	-	Raven občutljivosti na vlago (MSL)	3 (168 Hours)
Maksimalna izhodna moč x Kanali @ Load	-	Status svobodnega statusa / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Lastnosti	-	natančen opis	Amplifier IC PowerSO-36
Številka osnovnega dela	STA501A		

Podobni izdelki

<p>STA501013TR Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 50W D POWERSO36 Prenesi: STA501013TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STA50613TR Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO 40V QUAD POWERSO36 Prenesi: STA50613TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STA50513TR Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 50W D POWERSO36 Prenesi: STA50513TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STA5000T Proizvajalci: Cosel Opis: AC/DC CONVERTER 370V Prenesi: STA5000T.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STA505 Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 50W D POWERSO36 Prenesi: STA505.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STA50013TR Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 60W D POWERSO36 Prenesi: STA50013TR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STA5063ZSR Proizvajalci: RFMD Opis: IC AMP GP 3.3GHZ-3.8GHZ SOT363 Prenesi: STA5063ZSR.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STA500 Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 60W D POWERSO36 Prenesi: STA500.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STA5000T-R Proizvajalci: Cosel Opis: AC/DC CONVERTER 370V Prenesi: STA5000T-R.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STA508 Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 160W POWERSO36 Prenesi: STA508.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>STA502A Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR 60W D POWERSO36</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>STA501A Proizvajalci: STMicroelectronics Opis: IC AMP AUDIO PWR POWERSO36 Prenesi: STA501A.pdf</p> <p><input type="button" value="RFQ"/></p>

Sorodne oznake

STMicroelectronics STA501A13TR	STA501A13TR Distributer	Dobavitelj STA501A13TR
STA501A13TR Cena	STA501A13TR Slike	Slika STA501A13TR
STA501A13TR PDF Datasheet	STA501A13TR Prenos podatkovnega lista	Podatkovni list STA501A13TR
STA501A13TR Zaloga	Kupite STA501A13TR	Kupite STMicroelectronics STA501A13TR
STMicroelectronics STA501A13TR	STMicroelectronics Dobavitelj	STMicroelectronics Distributer
STMicroelectronics STA501A13TR		